
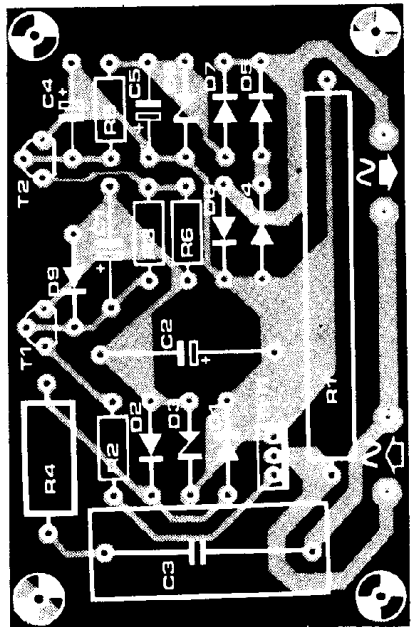


圖(4) 保險絲保護器之完整電路。

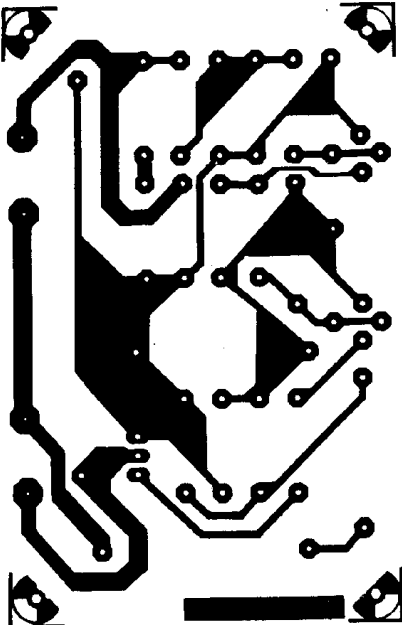

圖(5) 保險絲保護器之底板圖與元件排列圖。輸入與輸出同在底板的一邊，不可換轉。