

(FIG. 1) CIRCUIT DIAGRAM OF THE TA-477 MOSFET POWER AMPLIFIER.

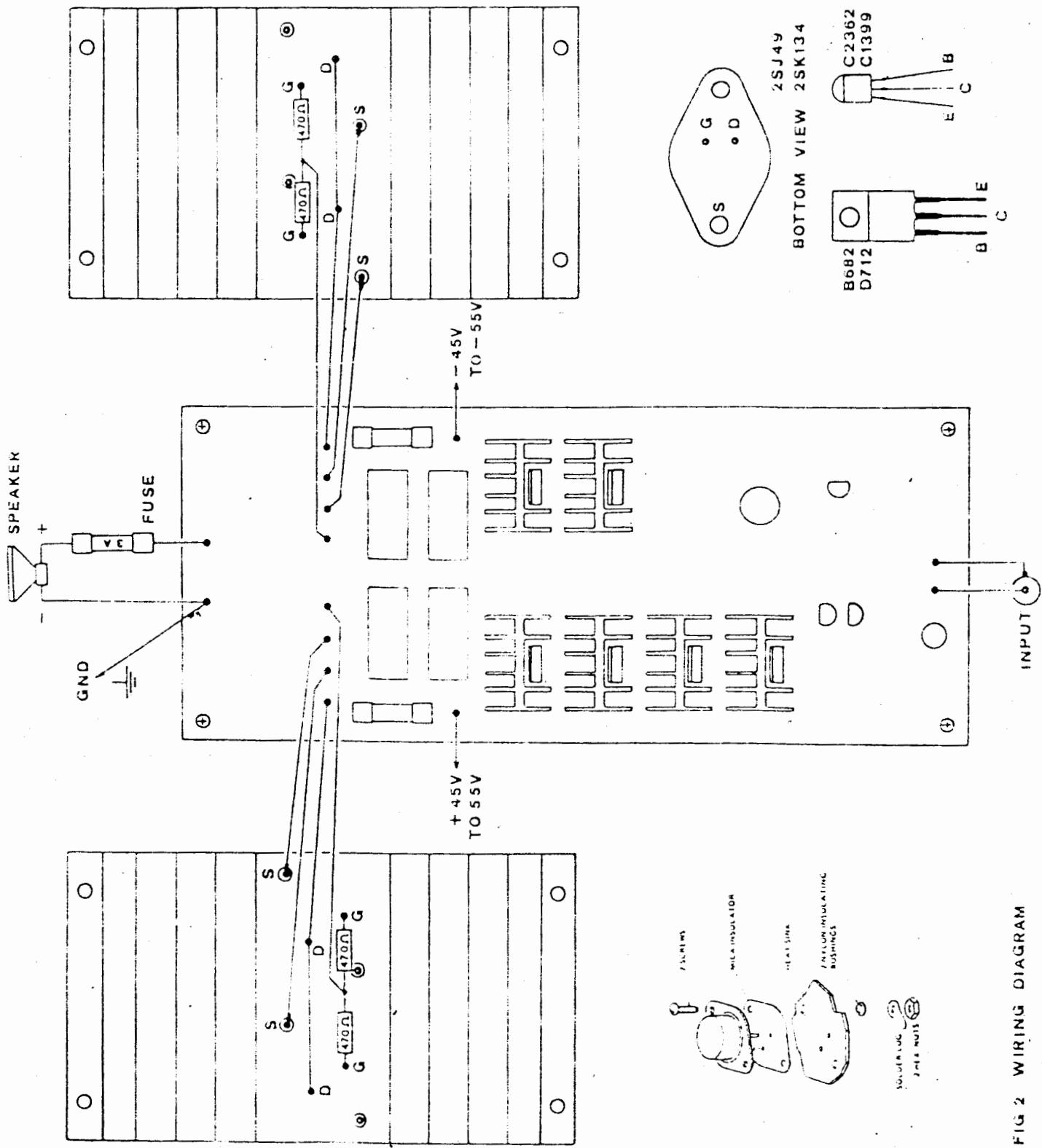


FIG. 2 WIRING DIAGRAM

精選 ETI TOP Project 477 路路，三級差動起碼 TIM 端構，並使用最先進之科技產品“MOSFET”功率管作為輸出，“MOSFET”功率管是現時最佳的功率管放大元件，它比一般的功率管體積有較廣闊的效率響應和有極佳的瞬態反應。

TA-477 功率放大器的音色清澈通透，既無迷蒙，全音域均存極高之分辨率，重播古典或現代音樂皆能表現出極富真實性的音樂感，令閣下樂出享受。

文件安裝

- 1) 先將各電阻和 D1 至 D6 VD 上的管子插入電路板上，然後剪或及鋸斷。
- 2) 將剛剪下來的電阻腳插在電路板印着(J)字的位置處，然後將各電容器和 Q1 至 Q3 的晶體管，跟着共專線和解耦。
- 3) 將 Q4 至 Q9 的晶體管，先行用導線穿裝在小型散熱器上，然後插入電路板上，用導線將散熱器固定在電路板上，跟着是解耦及專線。
- 4) 將 FUSE 夾，鐵圈，VR1 滾調電阻和各橋整流器插入電路板，然後鋸斷。
- 5) 將電路板的零件焊接完畢後，需檢查各零件數值和位置是否正確，檢查導線有否開路或短路現象，如全部檢查均正確後可暫時放下。
- 6) 將 Q10 至 Q13 的“MOSFET”功率管安裝在大型散熱器上，安裝時需使用螺母片和絕緣膠圈，將功率管和散熱器兩者之間連接，安裝後才可將成下待電容。

SPECIFICATION

Power output

120W RMS into 8 ohms
(±55V supply)

Frequency response

0Hz to 20kHz, +0-0.4dB
2.8Hz to 65kHz, +0-3dB

NOTE: These figures are determined solely by passive filters.

Input sensitivity

1V RMS for 120W output

Hum

-100dB below full output (flat)

Noise

-116 dB below full output
(flat, 20kHz bandwidth)

2nd harmonic distortion

<0.001% at 1kHz
(0.0007% on prototypes)
at 120W output using a
±55V supply rated at 4A
continuous.
<0.003% at 10kHz and 120W

3rd harmonic distortion


<0.0003% for all frequencies
less than 10kHz and all powers
below clipping.

Total harmonic distortion

Determined by 2nd harmonic distortion
(see above)

Intermodulation distortion
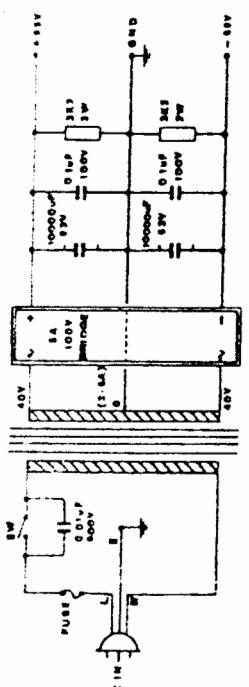
<0.003% at 120W.
(50Hz and 7 kHz mixed 4:1)



TA-477 POWER SUPPLY FOR MODE CH

TUNG YUNG ELECTRICAL CO.
3/F, UNIT 10, BLK.C
HONG KONG INDUSTRIAL CENTRE
489-491, CASTLE PEAK RD.,
KLN. H.K.
TEL: 7452168

測試方法

- (1) 將±45V至55V的直流通電源接入TA-477 電路板上，使用萬用表的直流通電壓2.5V 檢查 S1 和 S12 的“G”腳接線是否正確，調校 VR1 的200Ω 滾調電阻，至電壓讀數約1V 即可。（此讀數是擴大 Q10 至 Q13 功率管約100mV 靜止電流的參考。）
- (2) 將 Q10 至 Q13 的功率管用粗導線連至電路板上，焊接時要小心，不可弄錯，否則會燒毀這三支功率管的可能。焊接後將兩枚 SA 保險絲安上，此時可使用低頻訊號產生器或波器和假負荷來進行測試，如閣下沒有以上之儀器，亦可直接使用音頻訊號和強聲器來進行試音，但最好在 TA-477 和揚聲器之間串連一對3Ω 保溫絲並喇叭以保護之。